



دانشگاه تهران

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

مهلت تحویل: جمعه ۲ اردیبهشت

پاسخنامه تمرین سری پنجم

سوال ۱.

(الف)

$$A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0 \times B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1 = S_{15}S_{14}S_{13}S_{12}S_{11}S_{10} \dots S_2S_1S_0$$

$$\left. \begin{array}{l} 16 \text{ inputs : } 2^{16} \\ 16 \text{ outputs : } 16 \end{array} \right\} 2^{16} \text{ 16-bit words } \rightarrow 2^{16} \times 16$$

(ب)

$$A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0 + B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1 = CS_7S_6S_5S_4S_3S_2S_1S_0$$

(c=0 for adder)


$$\left. \begin{array}{l} 16+1 \text{ inputs : } 2^{16+1} \\ 9 \text{ outputs : } 9 \end{array} \right\} 2^{17} \text{ 9-bit words } \rightarrow 2^{17} \times 9$$

$$A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0 - B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1 = CS_7S_6S_5S_4S_3S_2S_1S_0$$

(c=0 for adder)

$$\left. \begin{array}{l} 16+1 \text{ inputs : } 2^{17} \\ 9 \text{ outputs : } 9 \end{array} \right\} 2^{17} \text{ 9-bit words } \rightarrow 2^{17} \times 9$$

(ج)

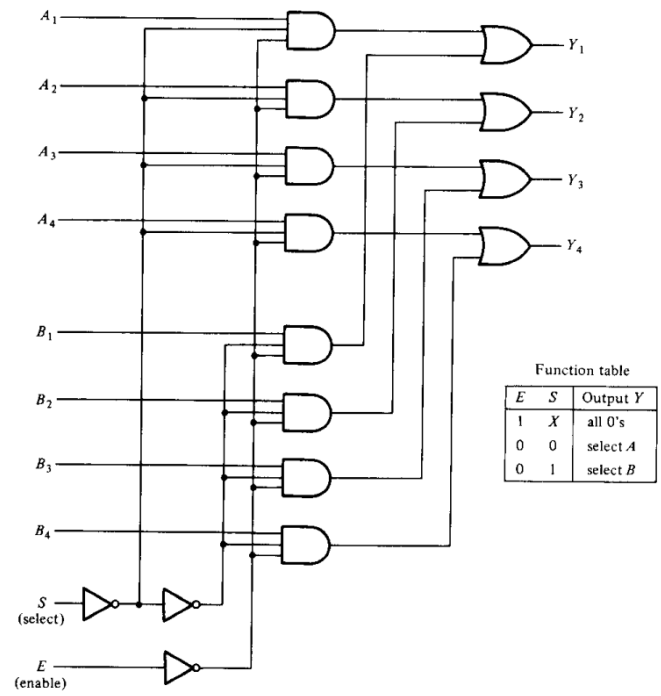


$$2^{10} \times 4$$

سوال ۲.

x	y	z	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1


سوال ۳.

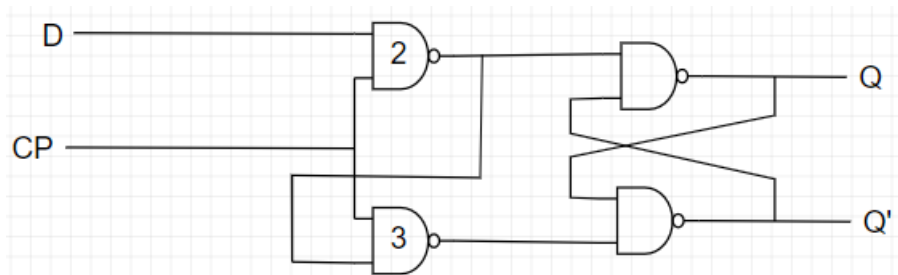


c	D	Q	Q'
0	x	No change	No change
1	0	0	1
1	1	1	0

با توجه به این که جدول بالا با جدول فلیپ فلاپ D که در درس گفته شده یکی است مدار بالا مانند این مدار کار میکند.


سوال ۴.
(الف)

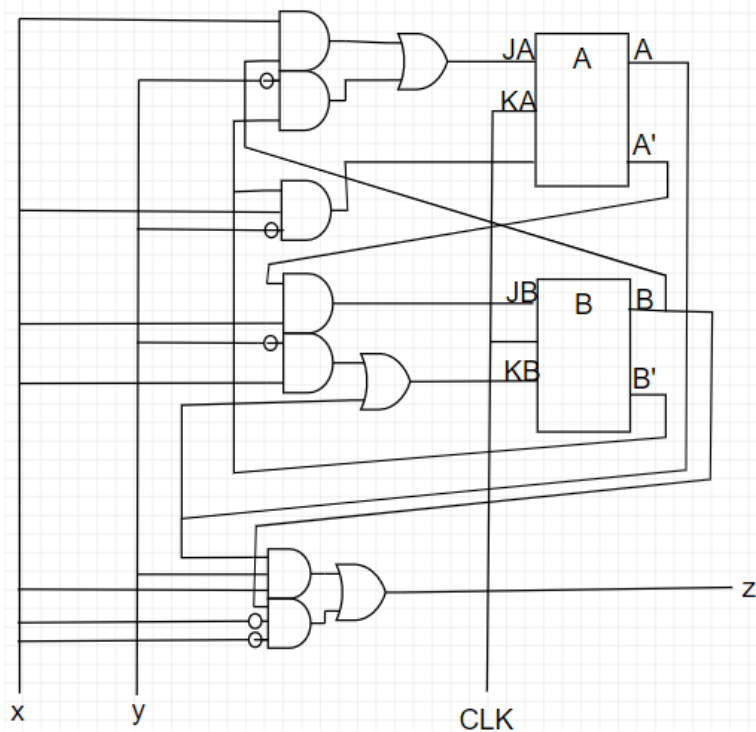

Present state				next state						
A	B	x	y	A	B	z	JA	KA	JB	
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1

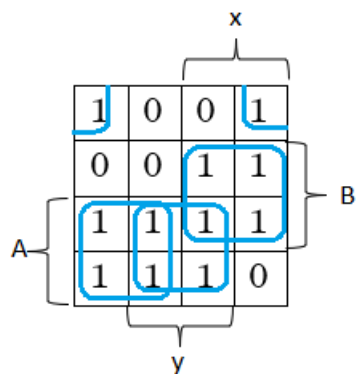


$$A(t+1) = Ax' + Bx + Ay + A'B'y'$$

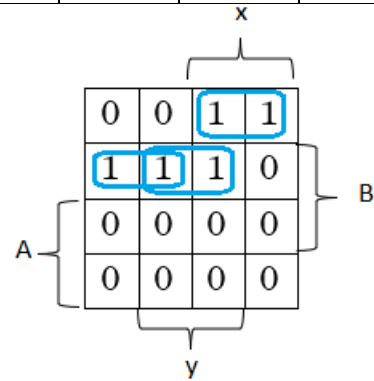

$$B(t+1) = A'B'x + A'B(x' + y)$$


سوال ۵.

Current Q	x	y	Next Q	C	S
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

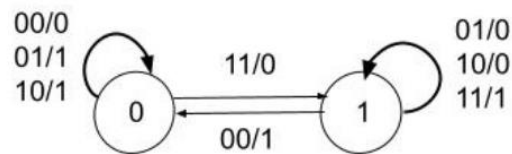


سوال ۶.

Present state				next state			
x	A	B	C	A	B	C	y
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

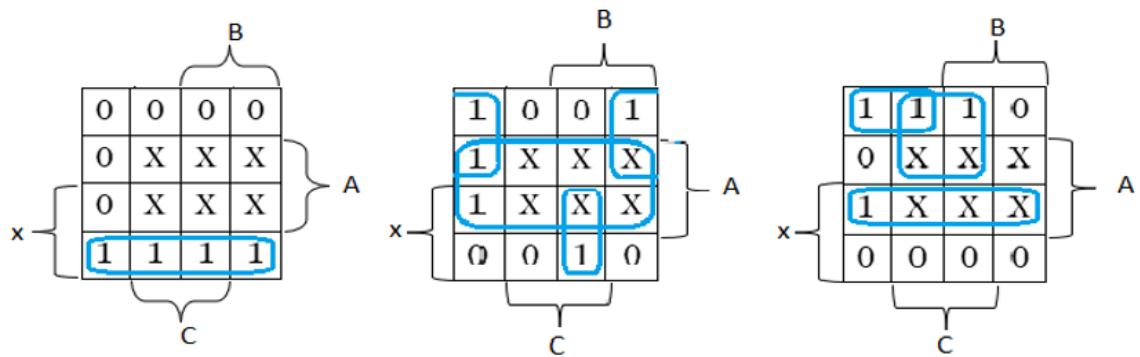
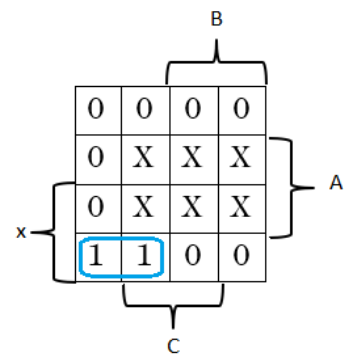
$$y = xA' \quad , \quad B(t+1) = A(t) + xB(t)C(t) + x'c'(t) \quad , \quad C(t+1) = xA(t) + x'c(t) + x'A'(t)B'(t)$$



$$A(t+1) = x A'(t) b'(t)$$

